

$$4) \quad I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{SS}}{2} = \frac{0.2 \text{ mA}}{2} = 0.1 \text{ mA}$$

$$a) \quad I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$0.1 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times 0.4 \times 10^{-3} \times 12.5 (V_{OV})^2$$

$$\frac{0.1 \times 2}{0.4 \times 12.5} = (V_{OV})^2$$

$$V_{OV} = \sqrt{0.04}$$

$$V_{OV} = \cancel{0.02} 0.2 \text{ V}$$


$$V_{OV} = V_{GS} - V_{th}$$

$$0.2 \text{ V} = V_{GS} - 0.5 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 0.7 \text{ V}$$



0.1mA

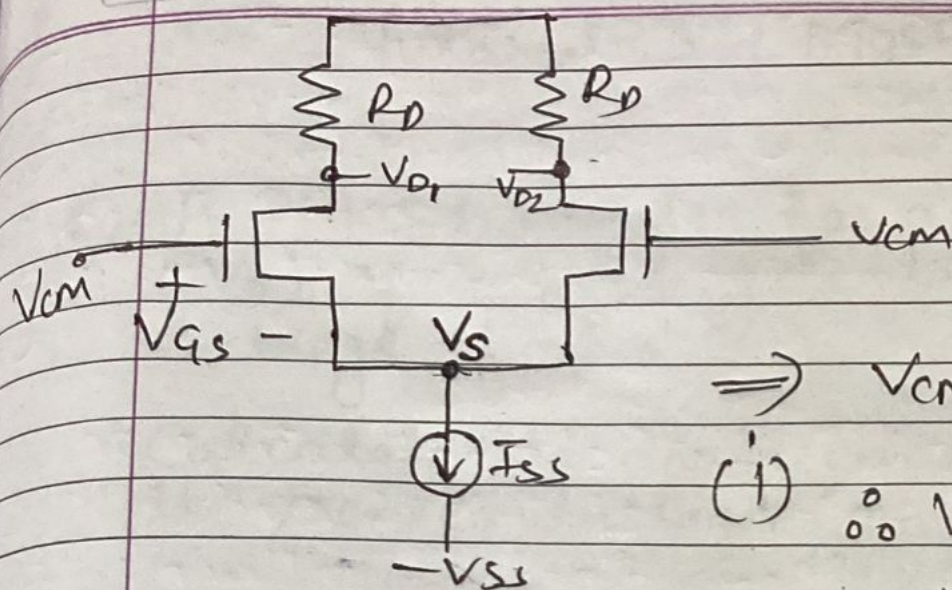

$$\Rightarrow V_{CM} - V_{GS} - V_S = 0$$

$$(i) \therefore V_S = V_{CM} - V_{GS}$$

$$V_S = 0 - 0.7$$

$$\boxed{V_S = -0.7V}$$

$$(ii) I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{SS}}{2} = \frac{0.2mA}{2} = 0.1mA$$

$$(iii) V_{D1} = V_{D2} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$= V_{DD} - \frac{I_{SS}}{2} R_D$$

$$= 1 - 0.1 \times 10K\Omega$$

$$\boxed{V_{D1} = V_{D2} = 0V}$$

$$c.) \boxed{V_{CM} = V_{DD} - \frac{I_{SS}}{2} R_D + V_{th}}$$

$$= 1 - 1 + 0.5$$

$$\boxed{V_{CM} = 0.5V}$$