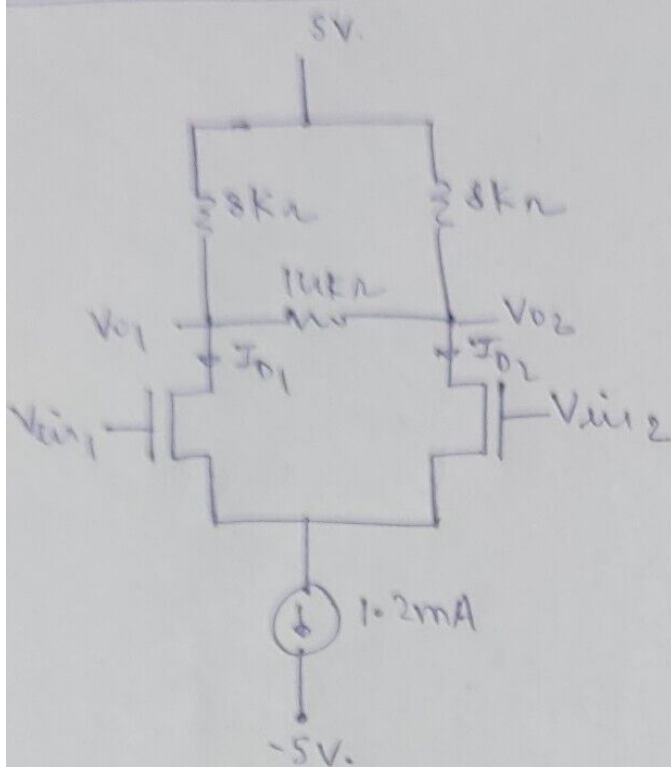


Name: Anvith Gupta

Enrollment No: 20114009

Batch: Btech-CSE

Ques-11



11 Common-mode Analysis:-

$$\bullet V_{in1} = V_{in2} = V_c$$

$$\bullet I_{D1} = I_{D2} = 0.6 \text{ mA} = \left( \frac{I_{SS}}{2} \right)$$

$$\bullet I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right) (V_{gs} - V_{th})^2$$

$$\Rightarrow (0.6 \times 10^{-3}) = \frac{1}{2} \times \frac{(5 \times 10^{-5})}{2} (V_{gs} - V_{th})^2$$

$$\Rightarrow V_{gs} - V_{th} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{gs} = (4\sqrt{3} + 1)} = 7.928 \text{ V.}$$

For saturation of MOS:  $V_{ds} > V_{gs} - V_{th}$

$$V_c > (V_g - V_{th})$$

$$\Rightarrow 5 - \frac{(1.2 \times 10^{-3}) \times (14 \times 10^3)}{2} > (V_g - 1)$$


$$\Rightarrow \boxed{V_g \leq -2.4 \text{ V}}$$

The value of  $V_g$  at which  $V_{gs} = 7.928 \text{ volt}$  is:

$$V_c = V_{g1} = V_{g2} = -2.4 \text{ volt.}$$

# Differential mode analysis:-

# Small signal circuit:-

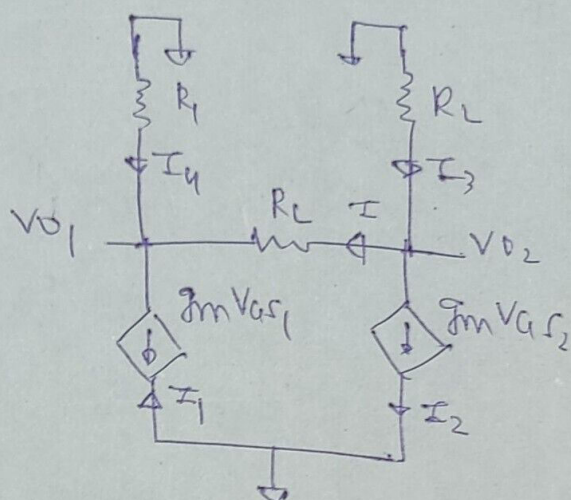

As  $V_{in1}$  and  $V_{in2}$  are out of phase,  $V_{gs1} = -V_{gs2}$

Hence,  $I_1 = I_2 = g_m V_d$

By KCL,  $I_1 + I_4 + I = 0$  As  $I_1 = I_2 \Rightarrow I_3 = -I_4$

Now  $V_{02} - V_{01} = \text{voltage across } R_L = V_o$

Let  $V_{in2} - V_{in1} = V_i = 2V_d$

By KVL,  $-I_4 R_1 + I R_L + I_3 R_2 = 0$

We have,  $R_1 = R_2 = R$  and also  $I_3 = -I_4$ .

$$I_4 = \frac{I R_L}{2R}$$

From eq. (1):  $I + I_1 + I_4 = 0$

$$\frac{V_o}{R_L} + g_m V_d + \frac{V_o}{2R} = 0$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m}{\left(\frac{2}{R_L} + \frac{1}{R}\right)} \quad \Rightarrow \text{differential voltage gain.}$$



Given:  $R_1 = R_2 = (8 \times 10^3) \Omega$ ;  $R_L = (14 \times 10^3) \Omega$

$I_1 = I_2 = (0.6 \times 10^{-3}) A = (6 \times 10^{-4}) A$

$$I_m = \sqrt{2 I_d \cdot \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right)} = \sqrt{2 \times (6 \times 10^{-4}) \times \frac{(5 \times 10^{-5})}{2}}$$

#  $I_m = \sqrt{3} \times 10^{-4}$

#  $A_v = \text{differential voltage gain} = \frac{-I_m}{\left( \frac{2}{R_L} + \frac{1}{R} \right)}$


$$= \frac{-\sqrt{3} \times 10^{-4}}{\left( \frac{2}{14} + \frac{1}{8} \right) \times 10^{-3}}$$

$$= \frac{-0.1732}{(15/56)}$$

$$= -0.6466 \text{ Ans}$$

LTspice result:


#  $\left| \frac{V_{o2} - V_{o1}}{V_{in1} - V_{in2}} \right| = \frac{-11.5}{20} = -0.575 \text{ Ans}$

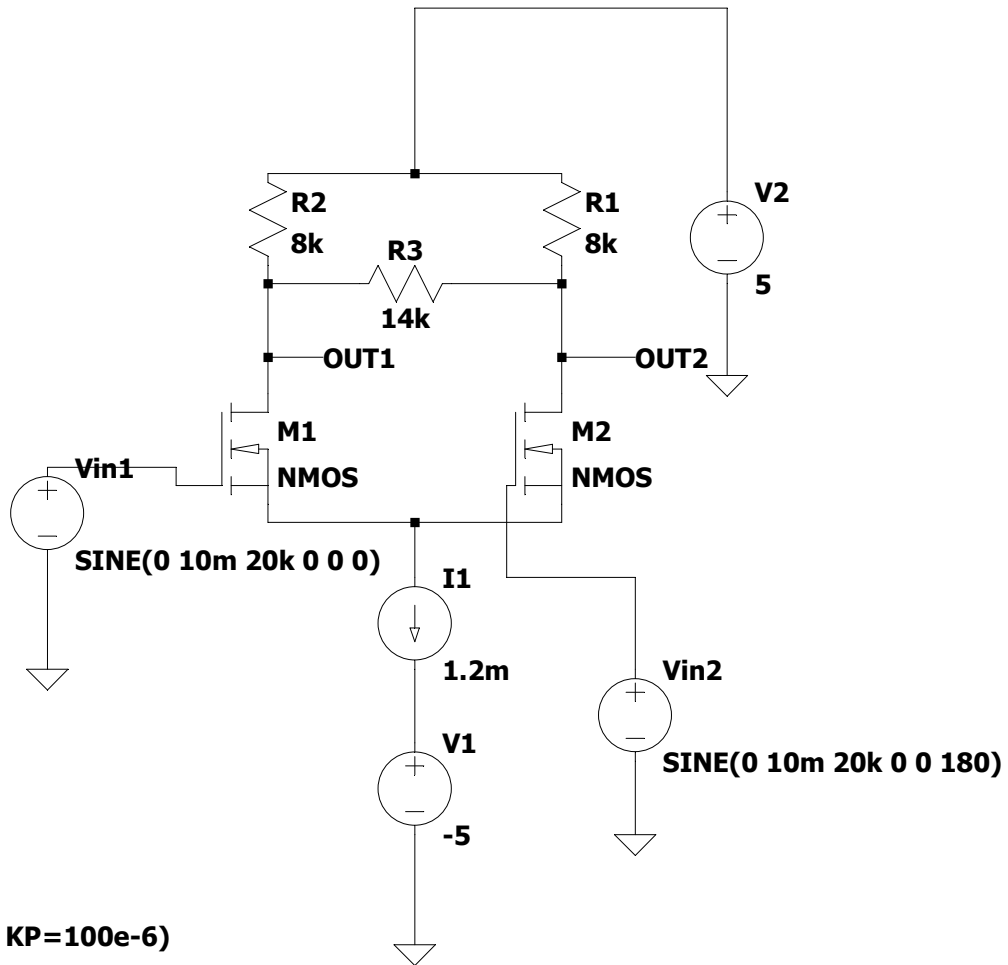

**.tran 0.25ms**

**.model mos nmos (Vto=1V KP=100e-6)**

**V(out1)-V(out2)**

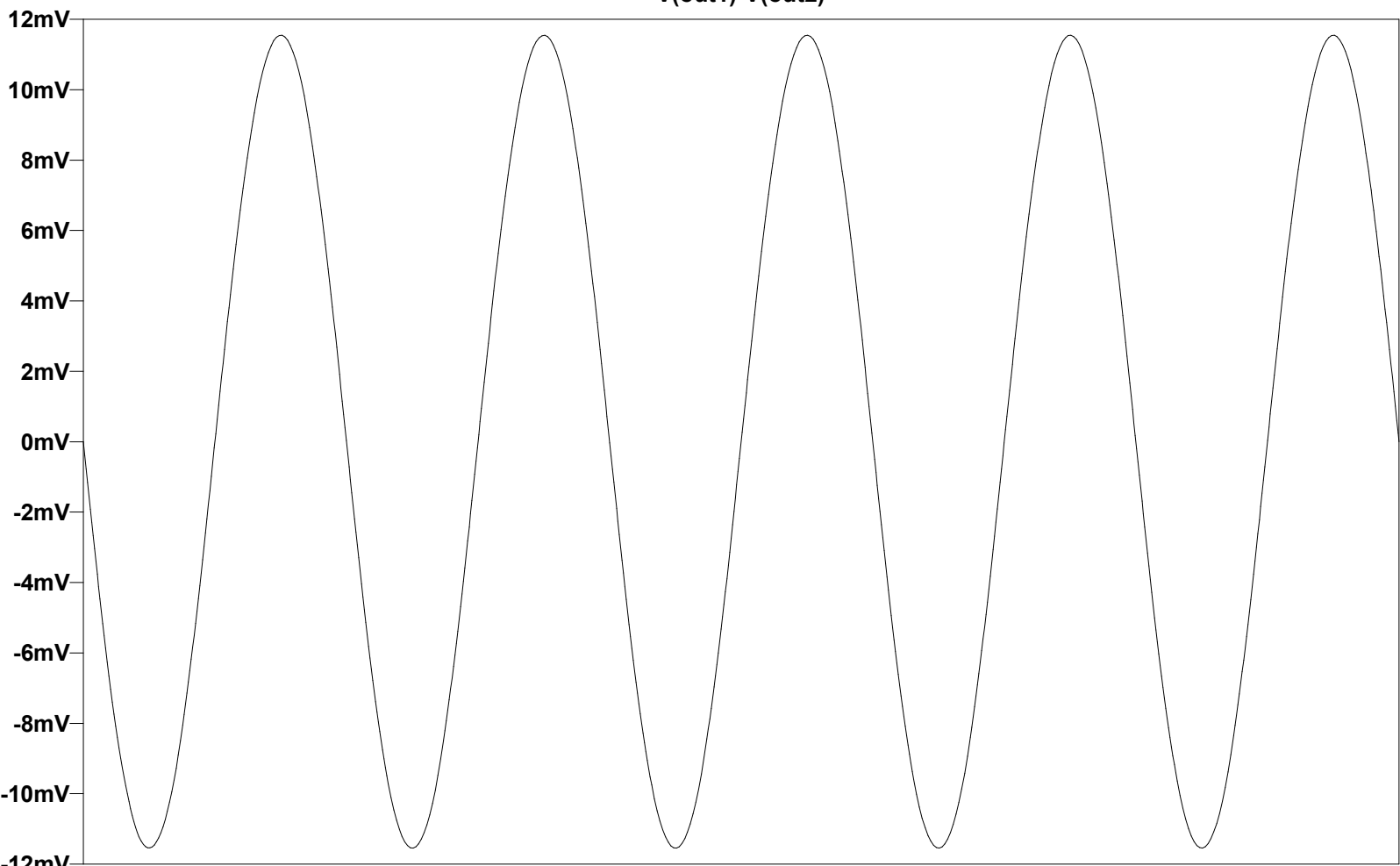

**V(n002)-V(n004)**

